

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گزارش پروژه طراحی پردازنده
درس معماری کامپیوتر
نام استاد: دکتر آتنا عبدی


اعضای گروه :

مهدیه رحمتی 9822083

غزل پوراسفندیار بروجنی 9820453

بهار 1400

 - ◀ 6 دستورالعمل داریم. پس می توان با 3 بیت به هر یک opcode نسبت دهیم.
- ◀ از آنجایی که دستورات فقط حافظه ای هستند، با یک بیت می توان mode آدرس دهی را نشان داد. ($I=1$ برای غیرمستقیم و $I=0$ برای مستقیم)
- ◀ و در نهایت از کل 8 بیت، 4 بیت باقی مانده برای آدرس دهی استفاده می شود.



پس می توان گفت واحد حافظه دارای 16 خط 8 بیتی می باشد.

ثبات هایی که نیاز داریم:

- ثبات PC برای نگهداری آدرس دستورالعمل جاری که نوبت fetch شدن آن است. <--- 4 بیتی
- ثبات IR برای نگهداری دستوری که به تازگی از حافظه fetch شده است. <--- 8 بیتی
- ثبات AR برای نگهداری آدرسی از حافظه که داده در آن قرار دارد. <--- 4 بیتی
- ثبات DR برای نگهداری داده ها <--- 8 بیتی
- ثبات AC برای نگهداری خروجی واحد حساب (از نوع داده) <--- 8 بیتی

| Register | PC | AR | IR | DR | AC |
|-----------|----|----|----|----|----|
| Size(bit) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |

| | | |
|---------------|----|--|
| add | D0 | $AC \leftarrow AC + M[AR]$, $E \leftarrow \text{cout}$ |
| sub | D1 | $AC \leftarrow AC - M[AR]$ |
| xor | D2 | $AC \leftarrow AC \oplus M[AR]$ |
| multiply by 2 | D3 | 1 : SHL WITH ALU 2 : $AC \leftarrow M[AR]$ $DR \leftarrow AC$ $AC \leftarrow AC + AC$ |
| load | D4 | $AC \leftarrow M[AR]$ |
| store | D5 | $M[AR] \leftarrow AC$ |
| cmp | D6 | $AC \leftarrow M[AR]$ $AC \leftarrow \sim AC$ $M[AR] \leftarrow AC$ |

طبق چرخه فون نیومن، یک دستورالعمل در 4 مرحله انجام می شود.

T0 : $AR \leftarrow PC$ (نگهداری آدرس دستورالعمل)

T1 : $IR \leftarrow M[AR]$, $PC \leftarrow PC+1$

T2 : $I \leftarrow IR(7)$, $AR \leftarrow IR(0-3)$ (مرحله کدگذاری)

T3 : $AR \leftarrow M[AR]$ or NOTHING (تشخیص مود آدرس دهی)

تا به اینجای کار می دانیم که آدرس داده در AR وجود دارد.

اکنون به سراغ تعریف ریز دستورالعمل ها (micro instruction) ها می رویم که هریک از کلاک چهارم به بعد اجرا خواهند شد. همچنین همزمان در 3 بیت برای دستورات opcode تعریف می کنیم.

| Instruction | Opcode | Micro instructions |
|---------------|--------|---|
| add | 000 | D0T4 : $DR \leftarrow M[AR]$ D0T5 : $AC \leftarrow AC + DR$, $SC \leftarrow 0$ |
| sub | 001 | D1T4 : $DR \leftarrow M[AR]$ D1T5 : $AC \leftarrow AC - DR$, $SC \leftarrow 0$ |
| xor | 010 | D2T4 : $DR \leftarrow M[AR]$ D2T5 : $AC \leftarrow AC \oplus DR$, $SC \leftarrow 0$ |
| multiply by 2 | 011 | D3T4 : $AC \leftarrow M[AR]$ D3T5 : $DR \leftarrow AC$ D3T6 : $AC \leftarrow AC + DR$ D3T7 : $M[AR] \leftarrow AC$, $SC \leftarrow 0$ |
| load | 100 | D4T4 : $AC \leftarrow M[AR]$, $SC \leftarrow 0$ |
| store | 101 | D5T4 : $M[AR] \leftarrow AC$, $SC \leftarrow 0$ |
| cmp | 110 | D6T4 : $AC \leftarrow M[AR]$ D6T5 : $AC \leftarrow \sim AC$ D6T6 : $M[AR] \leftarrow AC$, $SC \leftarrow 0$ |


ماکزیم 7 کلاک داشتیم پس یک sequence counter نیاز داریم که از 0 تا 7 بشمارد. در واقع 3 بیتی برای ما کافی است.

اکنون نحوه اتصالات را با استفاده از جداول و توضیحات بالا به دست می آوریم:

| | | |
|----|------|--|
| PC | load | $\sim RT1$ |
| IR | load | $\sim RT1$ |
| AR | load | $\sim R (T0 + T2) + I T3$ |
| DR | load | $D0T4 + D1T4 + D2T4 + D3T5$ $= (D0 + D1 + D2)T4 + D3T5$ |


| | | |
|-------------|-------|--|
| AC | load | load ندارد چون نمی تواند از باس چیزی بردارد |
| Memory Unit | read | $(D0 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6)T4 + \sim R(T1 + I T3)$ |
| | write | $D3T7 + D5T4 + D6T6$ |

 برای مدیریت باس نیاز به یک دیکدر و یک مالتی پلکسر مطابق شکل زیر داریم و باید اتصالات x_i ها را بیابیم.




| | | |
|----|-------------|---|
| x0 | PC | $\sim RT0$ |
| x1 | IR | $\sim RT2$ |
| x2 | AR | |
| x3 | DR | $D0T5 + D2T5 + D3T6$ |
| x4 | AC | $D3T5 + D3T7 + D5T4 + D6T6$ |
| x5 | Memory unit | $(D0 + D1 + D2 + D3 + D4 + D6)T4 + \sim RT1 + I T3$ |

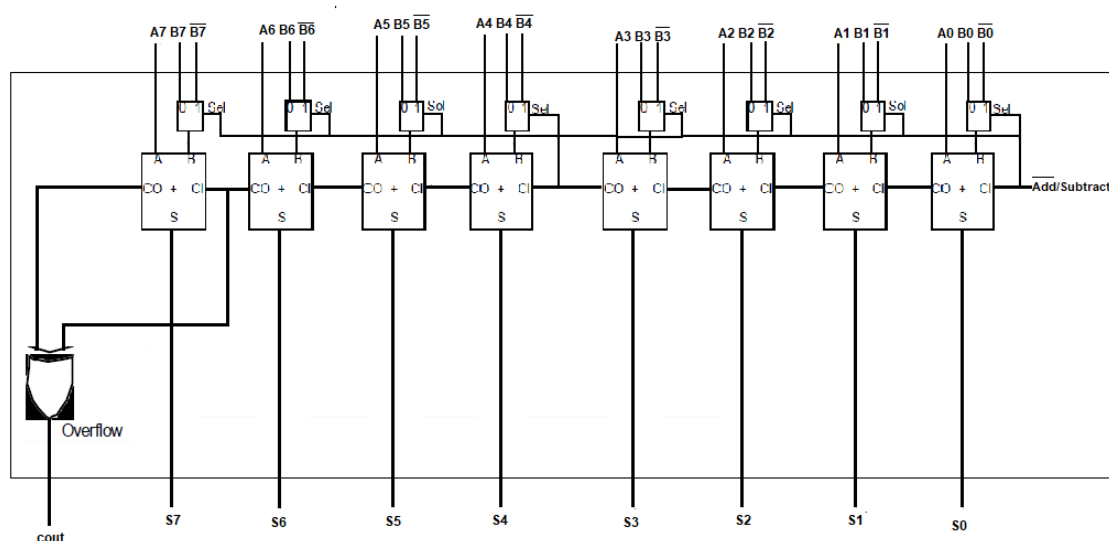در طراحی واحد ALU به یک جمع/تفریق کننده 8 بیتی (برای عملیات ضرب در 2 هم کفایت عدد را با خودش جمع کنیم) و یک گیت XOR نیاز داریم.
 برای طراحی جمع کننده 8 بیتی، از جمع کننده آبشاری (سریال) استفاده می کنیم. برحسب اینکه عملیات چیست و چه opcode ای دارد، ورودی های جمع کننده تعیین می شوند.
 جمع کننده :



واحد ALU:

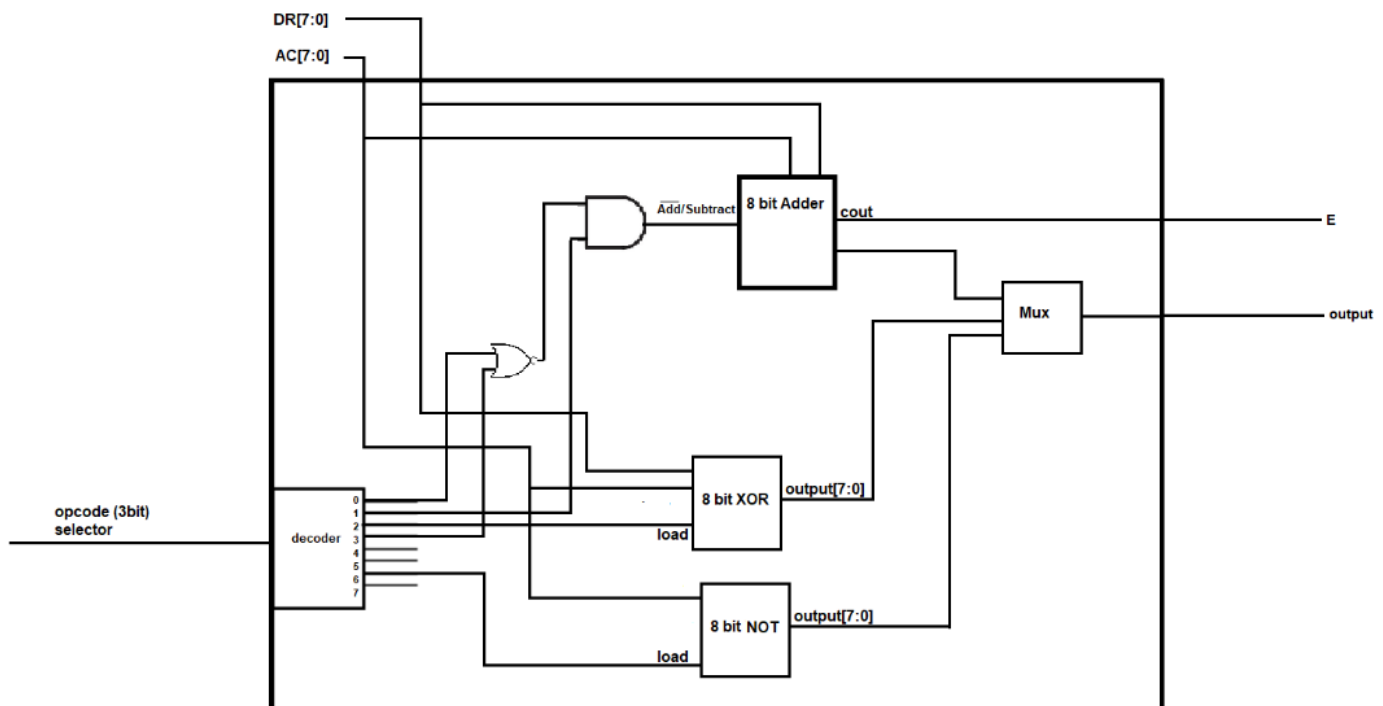

پیاده سازی به زبان verilog :

تعریف ماژول CPU و reg های مورد نیاز:

```
1 module CPU(clk);
2     input clk;
3     //auxiliary regs
4     reg [2:0] SC = 0;
5     reg [7:0] AC = 0;
6     reg [3:0] PC = 0;
7     reg [3:0] AR;
8     reg [7:0] IR;
9     reg [2:0] opcode;
10    reg I;
11    reg IR0, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7;
12    reg [7:0] M[0:15]; //16 x 8bit memory
```

مقدار دهی حافظه : خانه های حافظه را به دلخواه پر کردیم. محتویات هر خانه داده 8 بیتی است که دو معنا دارد (یا دستور است که باید آن را کدگذاری کرد و یا مقدارش مد نظر است).

| | binary value | decimal value | instruction description |
|-------|--------------|---------------|--|
| M[0] | 00001000 | 8 | direct address, add, $AC = AC + M[8]$ |
| M[1] | 00011000 | 24 | direct address, sub, $AC = AC - M[8]$ |
| M[2] | 00101000 | 40 | direct address, xor, $AC = AC \oplus M[8]$ |
| M[3] | 00111000 | 56 | direct address, mul, $M[8] = M[8] * 2$ |
| M[4] | 01001000 | 72 | direct address, load , $AC = M[8]$ |
| M[5] | 01011000 | 88 | direct address, store, $M[8] = AC$ |
| M[6] | 01101000 | 104 | direct address, cmp, $M[8] = \sim M[8]$ |
| M[7] | 10001001 | 137 | indirect address, add, $AC = AC + M[M[9]]$ |
| M[8] | 00001001 | 9 | direct address, add, $AC = AC + M[9]$ |
| M[9] | 00001100 | 12 | direct address, add, $AC = AC + M[12]$ |
| M[10] | 00001000 | 8 | direct address, add, $AC = AC + M[8]$ |
| M[11] | 00001001 | 9 | direct address, add, $AC = AC + M[9]$ |
| M[12] | 00001000 | 8 | direct address, add, $AC = AC + M[8]$ |
| M[13] | 00001000 | 8 | direct address, add, $AC = AC + M[8]$ |
| M[14] | 00001001 | 9 | direct address, add, $AC = AC + M[9]$ |
| M[15] | 00001000 | 8 | direct address, add, $AC = AC + M[8]$ |

```

13 //assignments
14 initial
15 begin
16     M[0] = 8'b00001000;
17     M[1] = 8'b00011000;
18     M[2] = 8'b00101000;
19     M[3] = 8'b00111000;
20     M[4] = 8'b01001000;
21     M[5] = 8'b01011000;
22     M[6] = 8'b01101000;
23     M[7] = 8'b10001001;
24     M[8] = 8'b00001001;
25     M[9] = 8'b00001000;
26     M[10] = 8'b00001000;
27     M[11] = 8'b00001001;
28     M[12] = 8'b00001000;
29     M[13] = 8'b00001000;
30     M[14] = 8'b00001001;
31     M[15] = 8'b00001000;
32 end
33

```

مراحل T0 تا T3 را بر اساس شمارنده SC به شرح زیر آوردیم:

```
34 always @ (posedge clk)
35 begin
36     case(SC)
37     3'b000: begin
38         AR[3:0] = PC[3:0];
39         SC = SC + 1;
40     end
41     3'b001: begin
42         PC = PC + 1;
43         {IR} = {M[AR]};
44         SC = SC + 1;
45     end
46     3'b010: begin
47         IR7 = IR[7];
48         IR6 = IR[6];
49         IR5 = IR[5];
50         IR4 = IR[4];
51         IR3 = IR[3];
52         IR2 = IR[2];
53         IR1 = IR[1];
54         IR0 = IR[0];
55         I = IR7;
56         {opcode} = {IR6, IR5, IR4};
57         {AR} = {IR3, IR2, IR1, IR0};
58         SC = SC + 1;
59     end
60     3'b011: begin
61         if (I == 1)
62             assign {AR} = {M[AR]};
63         SC = SC + 1;
64     end
```

در T4 نوبت به چک کردن opcode می رسد و تعیین می شود چه عملیاتی باید انجام شود(در پایان هر عملیات شمارنده صفر می شود تا چرخه تمام شود). :

```

65      3'b100: begin
66          case(opcode)
67      3'b000: begin
68          AC = AC + M[AR];
69          SC = 0;
70          end
71      3'b001: begin
72          AC = AC - M[AR];
73          SC = 0;
74          end
75      3'b010: begin
76          AC = AC ^ M[AR];
77          SC = 0;
78          end
79      3'b011: begin
80          M[AR] = M[AR] + M[AR];
81          SC = 0;
82          end
83      3'b100: begin
84          AC = M[AR];
85          SC = 0;
86          end
87      3'b101: begin
88          M[AR] = AC;
89          SC = 0;
90          end
91      3'b110: begin
92          M[AR] = ~M[AR];
93          SC = 0;
94          end
95          endcase
96      end
97  endcase
98  end
99  endmodule
100

```

در آخر یک تست بنچ برای چک کردن درستی عملکرد پردازنده نوشتیم: که در آن هر 5 نانو ثانیه کلاک تغییر وضعیت می دهد و به مدت 1000 نانو ثانیه برنامه اجرا می گردد:



```

101 module test_bench;
102     reg clk;
103
104     CPU cpu(.clk(clk));
105     initial
106     begin
107         clk <= 0;
108
109         #1000
110         $finish;
111     end
112
113     always #5 clk = ~clk;
114 endmodule

```


شبیه سازی :


در ابتدا مقادیر SC, AC, PC, صفر هستند.

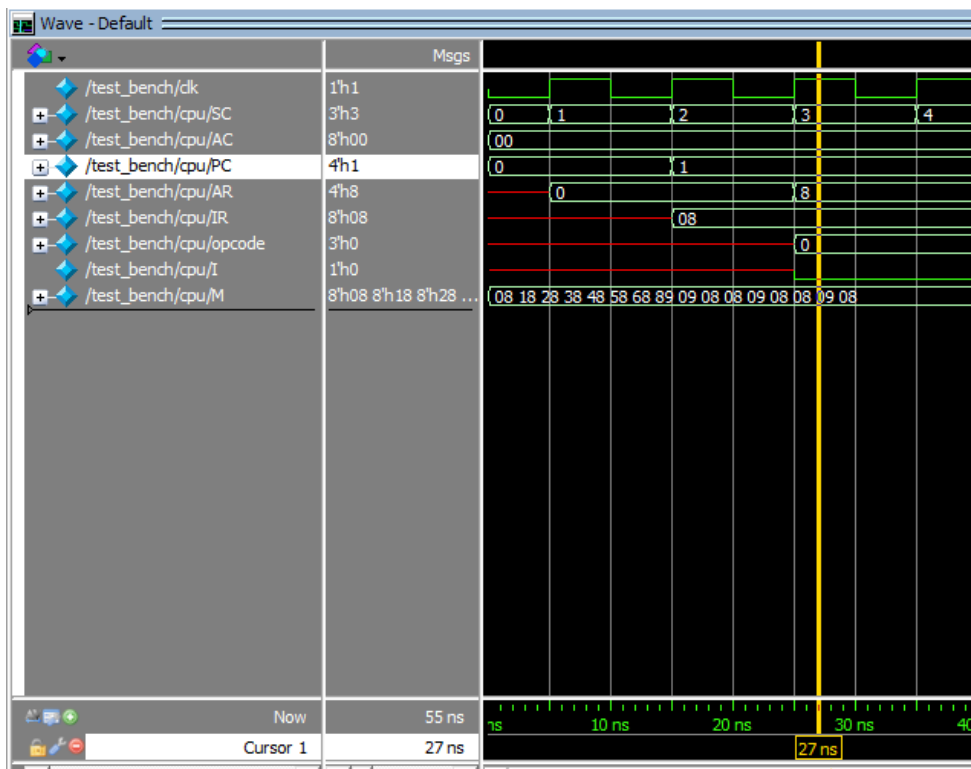 

مقدار PC برابر صفر است (دقت شود که مقدار قبلی PC مد نظر است زیرا تا قبل از T4 که نوبت اجرای دستورالعمل است، PC یک واحد اضافه شده است و مقدار فعلی آن مد نظر نیست). یعنی دستور در خانه شماره 0 حافظه قرار دارد. که یک جمع با آدرس دهی مستقیم است.

| | | | |
|------|----------|---|-------------------------------------|
| M[0] | 00001000 | 8 | direct address, add, AC = AC + M[8] |
|------|----------|---|-------------------------------------|

 پس مقدار موجود در خانه 8 حافظه که برابر 9 بوده با AC که صفر بوده جمع شده و در AC ذخیره می شود و در نهایت حاصل AC برابر 9 می شود.




جمع به درستی انجام شد.

اکنون طبق کد، PC یک واحد افزایش می یابد و برابر 1 می شود که این به این معناست که دستور العمل بعدی در خانه شماره 1 حافظه قرار دارد که حاصل تفریق محتوای خانه شماره 8 حافظه با آدرس دهی مستقیم از AC و ذخیره آن در AC می باشد.

| | | | |
|------|----------|----|-------------------------------------|
| M[1] | 00011000 | 24 | direct address, sub, AC = AC - M[8] |
|------|----------|----|-------------------------------------|

 از AC که قبلا مقدار 9 را داشت اکنون مقدار موجود در خانه 8 حافظه (مقدار 9) کم شده و در نهایت صفر می شود.




تفریق به درستی انجام شد.

مجدداً روال قبل طی شده و این بار دستور خانه شماره 2 انجام می شود. که حاصل xor مقدار موجود در خانه 8 حافظه (مقدار 9) با مقدار AC (که صفر است) می باشد.

| | | | |
|------|----------|----|--|
| M[2] | 00101000 | 40 | direct address, xor, AC = AC \oplus M[8] |
|------|----------|----|--|

طبق رابطه زیر، انتظار می رود حاصل AC برابر 9 شود.
 
$$0000'1001 \oplus 0000'0000 = 0000'1001$$




عملیات xor هم به درستی انجام شد.

اکنون که PC مقدار 3 را دارد به سراغ خانه سوم حافظه می رویم. دستور این خانه، ضرب مقدار موجود در خانه شماره AR در 2 است.

| | | | |
|------|----------|----|--------------------------------------|
| M[3] | 00111000 | 56 | direct address, mul, M[8] = M[8] * 2 |
|------|----------|----|--------------------------------------|

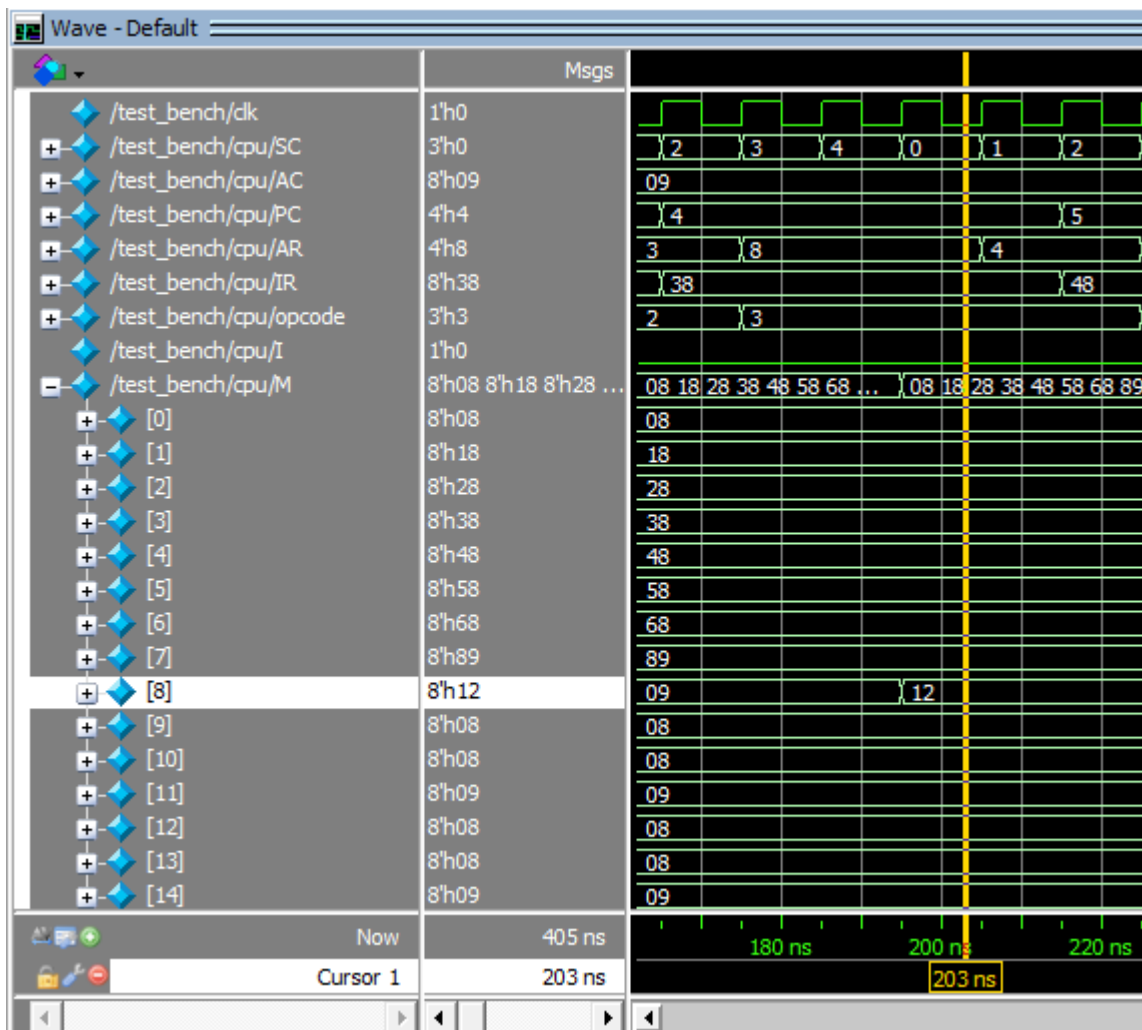همانطور که پیداست مقدار AR برابر 8 است و محتویات قبلی خانه شماره 8 حافظه برابر 9 بوده است. پس انتظار می رود دوبرابر شده و مقدار 18 در آن ذخیره شود. (اعداد در شبیه سازی در مبنای 16 هستند)




مقدار 12 در مبنای 16 همان $16 + 2 = 18$ در مبنای 10 است. پس عملیات ضرب در 2 به درستی انجام شد.

مقدار PC برابر 4 است. پس دستور خانه شماره 4 حافظه را می خوانیم. که همان load کردن مقداری از آدرس AR در AC است.

| | | | |
|------|----------|----|----------------------------------|
| M[4] | 01001000 | 72 | direct address, load , AC = M[8] |
|------|----------|----|----------------------------------|

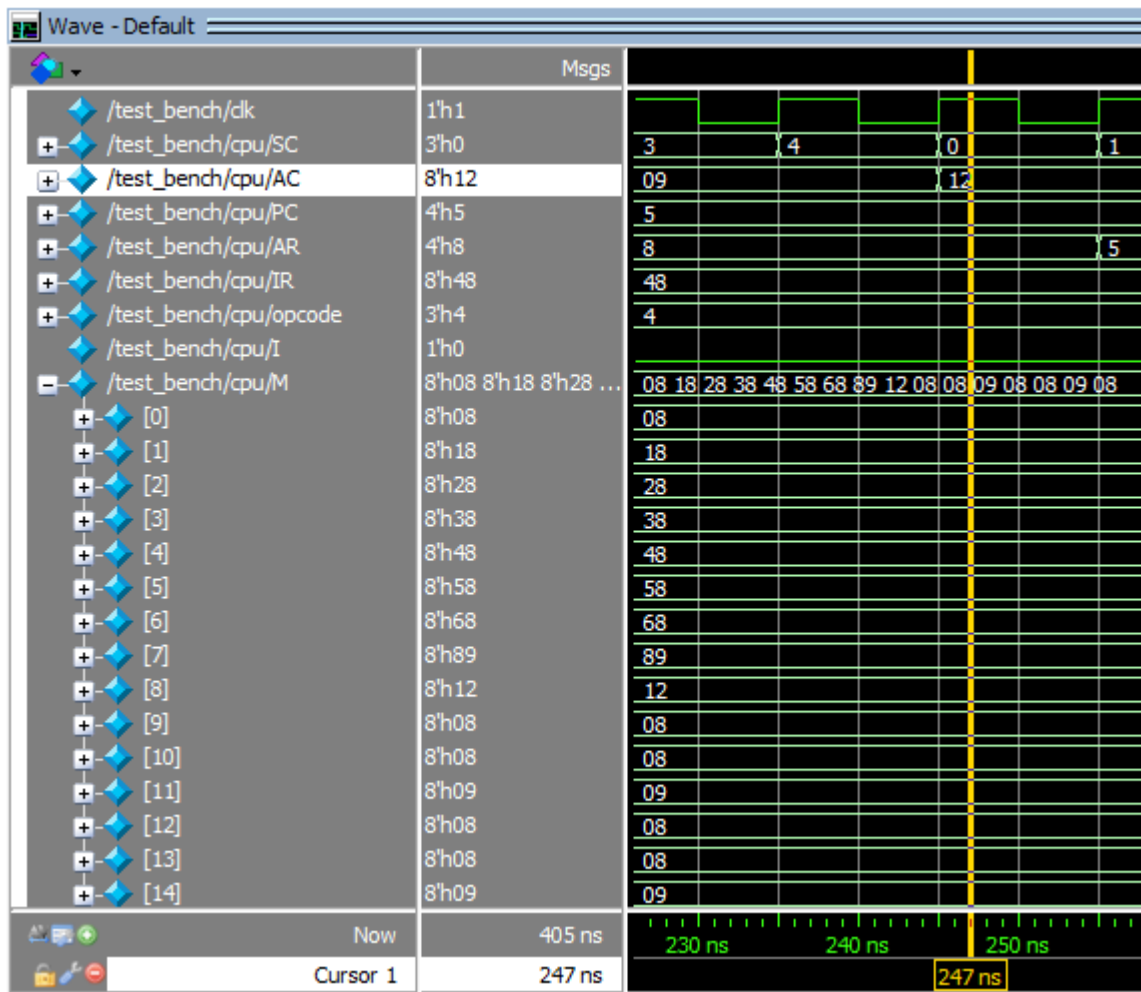مقدار AR برابر 8 است. پس به سراغ خانه 8 ام حافظه رفته و مقدار موجود در آن را در AC میریزیم. که در اینجا همان مقداری است که در مرحله قبل ذخیره کردیم (18 دسیمال و 12 در مبنای 16)




همانطور که انتظار داشتیم مقدار AC هم همان 12 در مبنای 16 می باشد.
پس عملیات load به درستی انجام گرفت.

مقدار PC در اینجا 5 است و باید عملیات store انجام شود و مقدار موجود در AC در خانه شماره AR از حافظه ذخیره شود.

| | | | |
|------|----------|----|----------------------------------|
| M[5] | 01011000 | 88 | direct address, store, M[8] = AC |
|------|----------|----|----------------------------------|

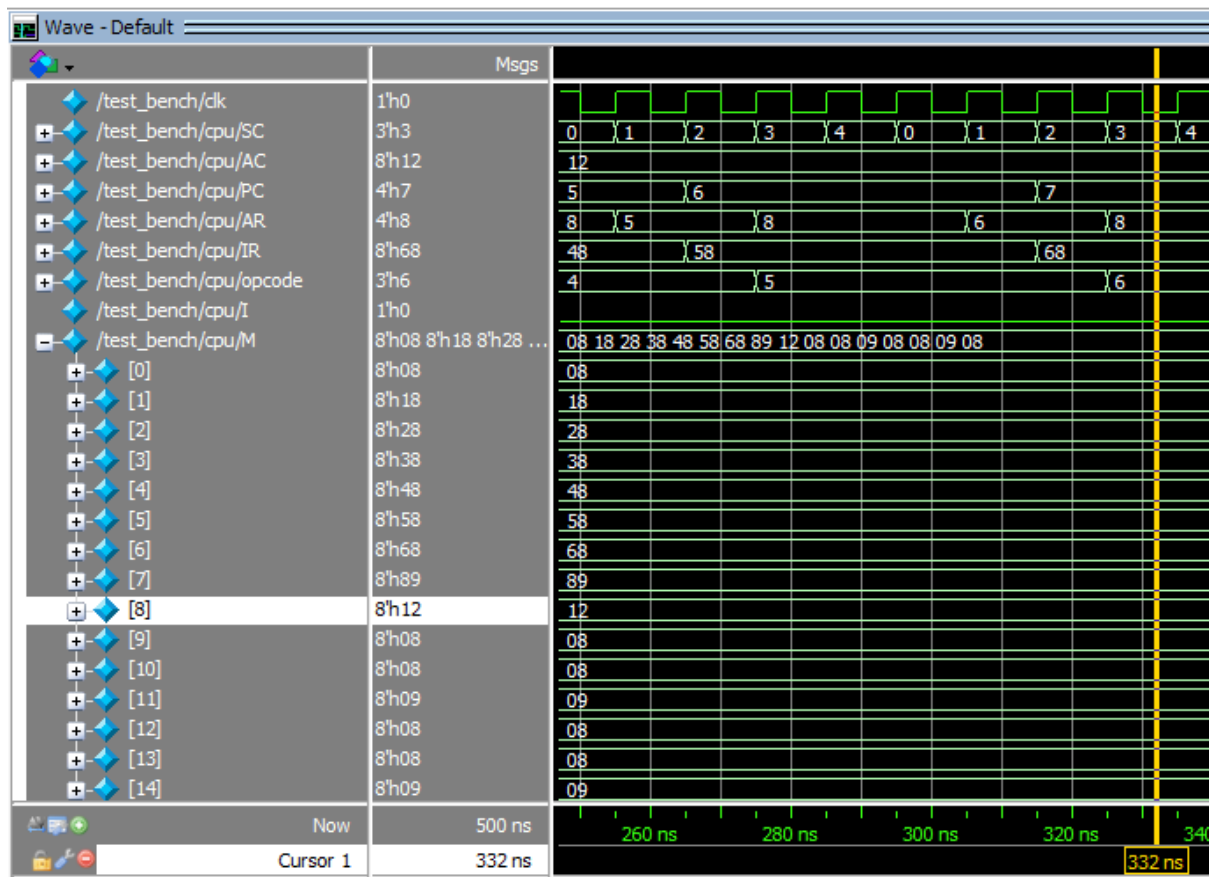در اینجا AR همان 8 است پس به خانه شماره 8 حافظه می رویم و مقدار فعلی AC که 12 است را جایگزین مقدار فعلی این خانه (که از قضا آن هم 12 است)، می کنیم. چون این مقدار جایگزین شده ولی به لحاظ مقداری تغییر نکرده است، تغییرات این بخش در شکل موج ها مشخص نیست.




عملیات store هم به درستی انجام گرفت.

مقدار PC در اینجا برابر 6 است که عملیات cmp باید انجام شود به طوری که تک تک بیت های مقدار موجود در خانه شماره AR حافظه، not شوند.

| | | | |
|------|----------|-----|-----------------------------------|
| M[6] | 01101000 | 104 | direct address, cmp, M[8] = ~M[8] |
|------|----------|-----|-----------------------------------|

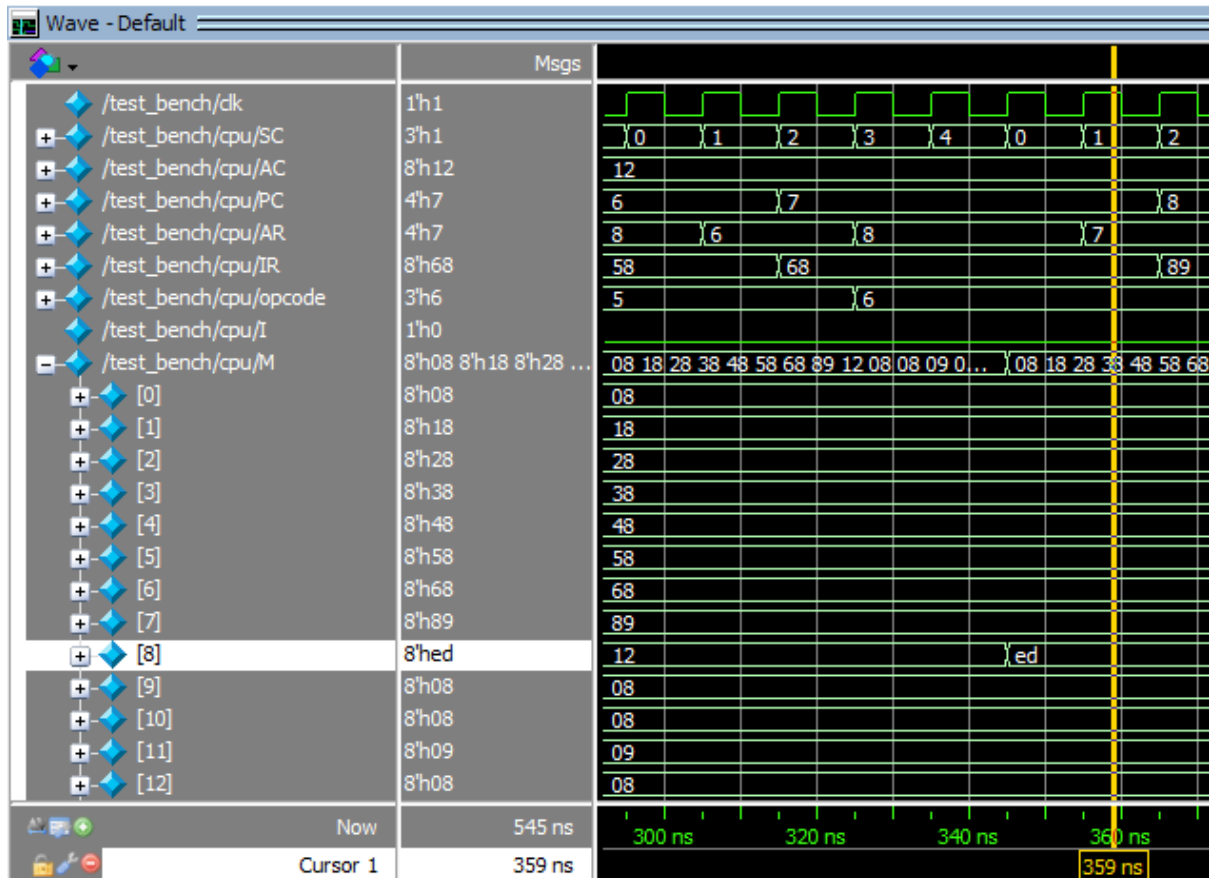در اینجا AR همان 8 است. و محتویات آن 12 در مبنای 16 و به باینری 0001'0010 می باشد که not آن، برابر 1110'1101 می باشد که در بنای 16 برابر ed است.



همانطور که انتظار می رفت مقدار ed در خانه شماره 8 حافظه ذخیره شد.
پس دستور cmp هم به درست انجام شد.

برای آنکه مود آدرس دهی غیر مستقیم را هم چک کنیم، مرحله بعد که PC برابر 7 است را اجرا می کنیم. که به شرح زیر است.


| | | | |
|------|----------|-----|--|
| M[7] | 10001001 | 137 | indirect address, add, AC = AC + M[M[9]] |
|------|----------|-----|--|

$$M[M[9]] = M[8] = 11101101$$

مقدار موجود در خانه 9 ام برابر 8 است. پس به سراغ خانه شماره می رویم که مقدار ed در مبنای 16 که همان 1110'1101 در باینری است را در خود دارد. مقدار موجود در AC که برابر 18 دسیمال (12 در مبنای 16) است را با مقدار به دست آمده در بالا جمع می کنیم و در AC ذخیره می کنیم:

$$1110'1101 + 0001'0010 = 1111'1111$$

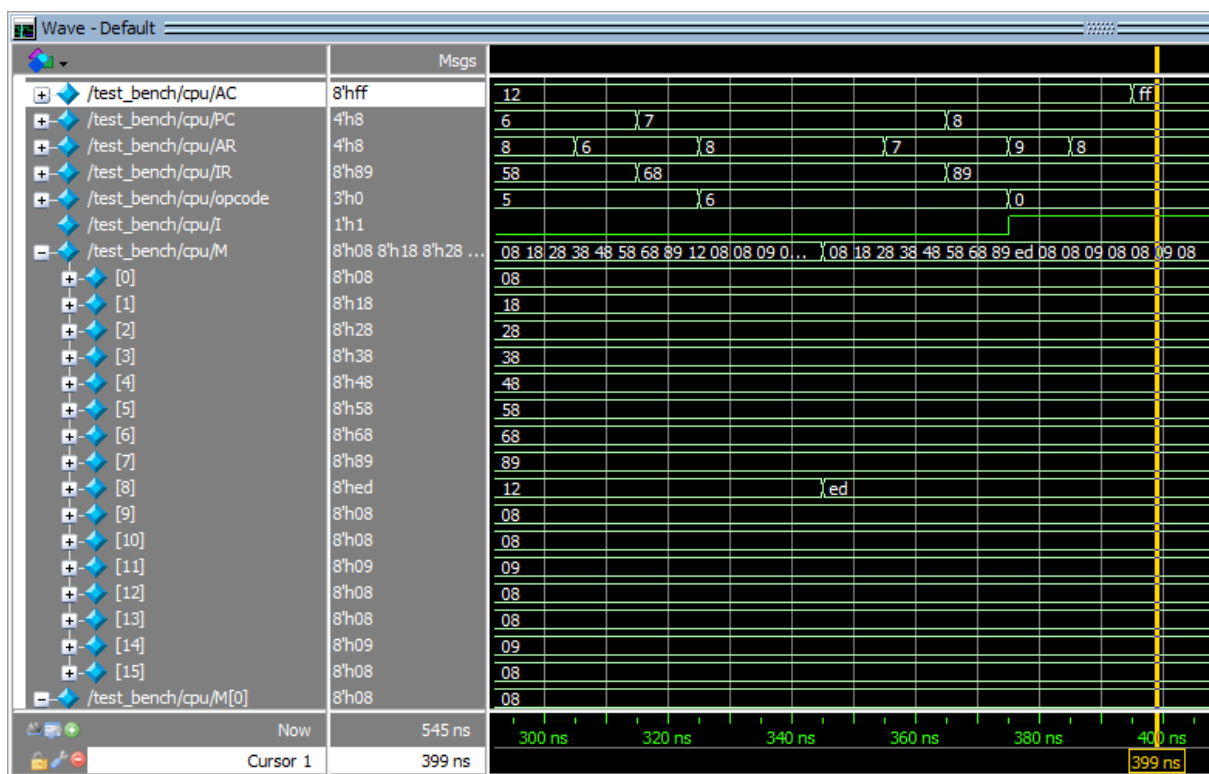که این مقدار در مبنای 16 برابر با ff است.



نتایج، همانطور است که انتظار می رفت.

پس مود آدرس دهی غیر مستقیم هم به درستی کار می کند.